


|   |                                      |                             |              |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | <b>FAKULTAS TEKNIK</b>               |                             |              |
|   | <b>UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</b> |                             |              |
|   | <b>LAB SHEET TEKNIK DIGITAL</b>      |                             |              |
|   | Semester 3                           | <b>LS 4 : D FLIP - FLOP</b> | 4 X 60 Menit |
| No. LST/EKO/DEL 214/04  | Revisi : 01                          | Tgl : 1 Februari 2010       | Hal 1 dari 4 |

### 1. Kompetensi

Memahami cara kerja rangkaian D F-F

### 2. Sub Kompetensi


- Memahami cara kerja rangkaian D F-F dengan menggunakan gerbang NOR
- Memahami cara kerja dan fungsi kaki **preset** dan **clear** pada rangkaian D F-F

### 3. Dasar Teori

Flip-flop RS mempunyai dua masukan data, S dan R. Untuk menyimpan suatu bit tinggi, Anda membutuhkan S tinggi, untuk menyimpan bit rendah, Anda membutuhkan R tinggi. Membangkitkan dua buah sinyal untuk mendrive flip-flop merupakan suatu kerugian dalam berbagai penerapan. Demikian pula, kondisi terlarang yakni R dan S keduanya tinggi dapat terjadi secara tidak sengaja. Hal ini telah membawa kita kepada flip-flop D (D dari *Data*), suatu rangkaian yang hanya membutuhkan sebuah masukan data.

Gambar 1. memperlihatkan suatu cara sederhana untuk membangun sebuah flip-flop D. Jenis flip-flop ini mencegah nilai D mencapai keluaran Q sampai berlangsungnya pulsa lonceng. Cara kerja rangkaian yang bersangkutan cukup jelas, sebagai berikut. Bila lonceng adalah rendah, kedua gerbang AND tertutup; oleh karenanya D dapat berubah nilai tanpa mempengaruhi nilai Q. Sebaliknya, bila lonceng adalah tinggi, kedua gerbang AND terbuka. Dalam hal ini, Q terdorong untuk menyamai nilai D. Bila lonceng turun kembali, Q tak berubah dan menyimpan nilai D yang terakhir.

Terdapat berbagai cara untuk merancang flip-flop D. Pada dasarnya, flip-flop D merupakan multivibrator bistabil yang masukan D nya ditransfer ke keluaran setelah diterimanya sebuah pulsa lonceng.

 

Gambar 1. Rangkaian flip-flop D

### 4. Alat dan Instrument

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Digital Trainer Kit       | 1 buah     |
| - Tools kit(tang)           | 1 buah     |
| - IC 7474, 7408, 7402, 7404 | @ 1 buah   |
| - Kabel penghubung          | secukupnya |
| - Pinset                    | 1 buah     |

|                                |   |                         |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Dibuat oleh :<br>Herlambang SP | Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen<br>tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh :<br>ACN |
|--------------------------------|---|-------------------------|



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**LAB SHEET TEKNIK DIGITAL**

Semester 3

**LS 4 : D FLIP - FLOP**

4 X 60 Menit

No. LST/EKO/DEL 214/04

Revisi : 01

Tgl : 1 Februari 2010

Hal 2 dari 4

### 5. Keselamatan Kerja

- Bekerjalah dengan keadaan tanpa tegangan pada saat membuat rangkaian dan mengubah rangkaian
- Lepaslah IC dari soket dengan hati-hati dan menggunakan peralatan pinset
- Jauhkan peralatan yang tidak diperlukan dari meja kerja

### 6. Langkah Kerja


- Gunakan bagian Basic Logic Gates pada digital trainer kit yang disediakan.
- Buatlah rangkaian percobaan 1.
- Berikan input dengan menggunakan *Logic Switch*.
- Bacalah output rangkaian dengan melihat pada *logic monitor*
- Ubahlah input sesuai dengan tabel 1 dan masukkan hasil pengamatan pada tabel tersebut.
- Ulangi langkah c, d, dan e untuk rangkaian 2.

### 7. Bahan Diskusi

- Jelaskan mengapa bila pulsa clock berada pada keadaan logika 0, perubahan-perubahan pada input D tidak mengakibatkan perubahan pada outputnya
- Jelaskan fungsi clear dan preset pada D Flip-flop dari percobaan rangkaian 2.

### 8. Lampiran

- Gambar Rangkaian

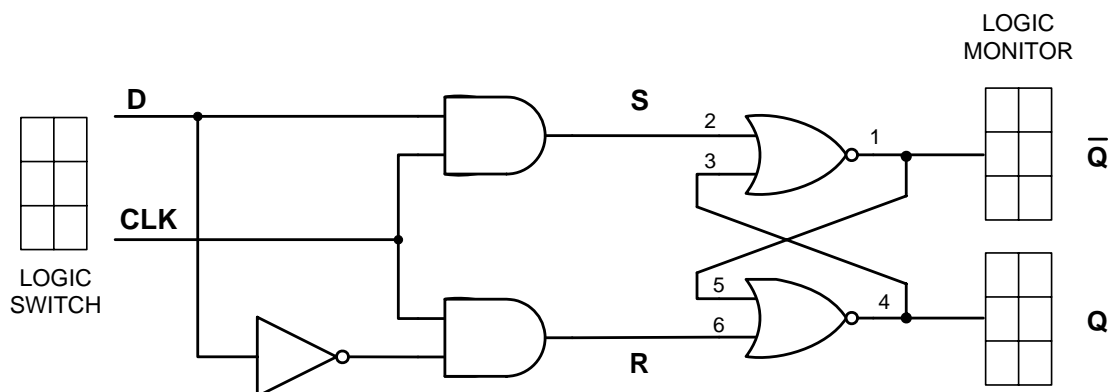

Rangkaian 1. D – FF dengan gerbang NOR

Dibuat oleh :  
Herlambang SP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :  
ACN



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**LAB SHEET TEKNIK DIGITAL**

Semester 3

**LS 4 : D FLIP - FLOP**


4 X 60 Menit

No. LST/EKO/DEL 214/04

Revisi : 01

Tgl : 1 Februari 2010

Hal 3 dari 4

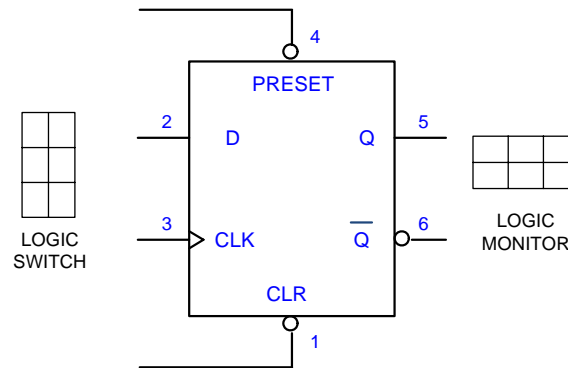

Rangkaian 2. D – FF dengan fasilitas preset dan clear menggunakan IC 7474

b) Tabel Percobaan

Tabel 1. Percobaan D F-F dengan gerbang NOR

| INPUT |   | OUTPUT |   |
|-------|---|--------|---|
| Clock | D | Q      | Q |
| 0     | 0 |        |   |
| 1     | 0 |        |   |
| 0     | 1 |        |   |
| 1     | 1 |        |   |
| 0     | 0 |        |   |
| 1     | 0 |        |   |
| 0     | 1 |        |   |
| 1     | 1 |        |   |

Dibuat oleh :  
Herlambang SP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :  
ACN



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**LAB SHEET TEKNIK DIGITAL**

Semester 3

**LS 4 : D FLIP - FLOP**

4 X 60 Menit

No. LST/EKO/DEL 214/04

Revisi : 01

Tgl : 1 Februari 2010

Hal 4 dari 4

Tabel 2. Percobaan RS F-F dengan gerbang NAND

| Preset | Clear | INPUT |   | OUTPUT |   |
|--------|-------|-------|---|--------|---|
|        |       | Clock | D | Q      | Q |
| 0      | 0     | 0     | 0 |        |   |
| 0      | 0     | 1     | 0 |        |   |
| 0      | 1     | 0     | 1 |        |   |
| 0      | 1     | 1     | 1 |        |   |
| 1      | 0     | 0     | 0 |        |   |
| 1      | 0     | 1     | 0 |        |   |
| 1      | 1     | 0     | 0 |        |   |
| 1      | 1     | 1     | 0 |        |   |
| 1      | 1     | 0     | 1 |        |   |
| 1      | 1     | 1     | 1 |        |   |
| 1      | 1     | 1     | 0 |        |   |

Dibuat oleh :  
Herlambang SP

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Diperiksa oleh :  
ACN