

PETUNJUK UMUM

KOMPETENSI

1. Mendeskripsikan pengertian umpan balik
2. Mendeskripsikan penguatan tanpa umpan balik dan penguatan dengan umpan balik
3. Mendeskripsikan impedansi input tanpa umpan balik dan impedansi input dengan umpan balik
4. Mensedkripsikan impedansi output tanpa umpan balik dan impedansi output dengan umpan balik.


PETUNJUK MENGGUNAKAN MODUL

1. Pelajari lembar informasi
2. Diskusi dan mengerjakantugas tugas untuk mendalami materi modul
3. Merancang praktik
4. Evaluasi

UMPAN BALIK

A. Pengertian Umpan Balik

Umpan balik adalah pengembalian sebagian output ke input. Secara blok diagram pengetian umpan balik dapat dilukiskan sebagai berikut

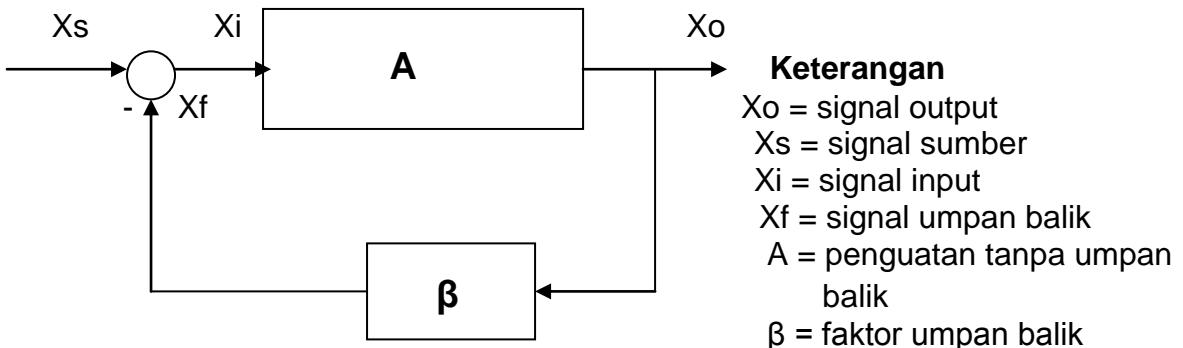

Gambar 1.

Dari gambar di atas didapat persamaan sebagai berikut

$$X_i = X_s - X_f$$

$$X_f = \beta X_o$$

$$X_o = A X_i$$

$$X_o = A(X_s - X_f)$$

$$X_o = A X_s - A \beta X_o$$

$$X_o(1 + \beta A) = A X_s$$

Penguatan dengan umpan balik A_f adalah

X_o	A
$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 + \beta A}$	

Rumus di atas mempunyai tiga kemungkinan yaitu

1. Bila $|1 + \beta A| > 1$ maka rangkaian umpan balik menjadi umpan balik negatif
2. Bila $|1 + \beta A| < 1$ maka rangkaian umpan balik menjadi umpan balik positif
3. Bila $|1 + \beta A| = 0$ maka rangkaian umpan balik menjadi osilator


Kelebihan Umpan Balik Negatif

1. Impedansi input menjadi lebih besar
2. Penguatan tegangan menjadi lebih stabil
3. Bandwidth semakin lebar


4. Impedansi input turun
5. Noise berkurang
6. Operasi lebih linier

Model-model Umpan Balik


1. Umpan balik tegangan seri

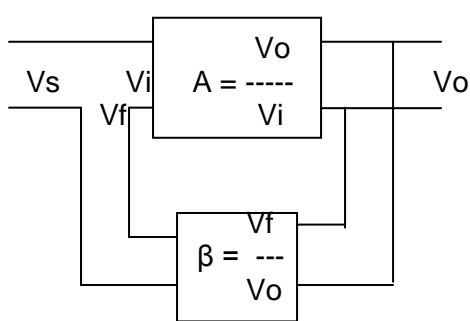


2. Umpan balik tegangan paralel

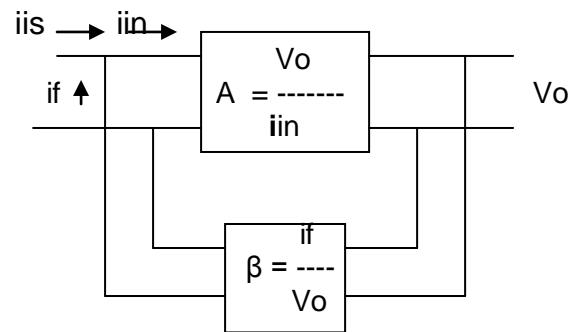

3. Umpan balik arus seri

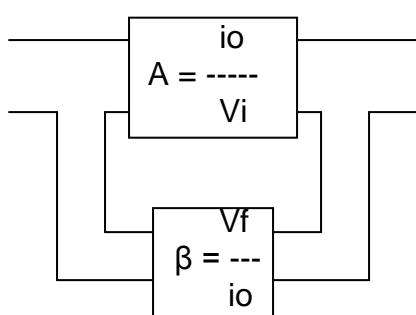


4. Umpan balik arus paralel

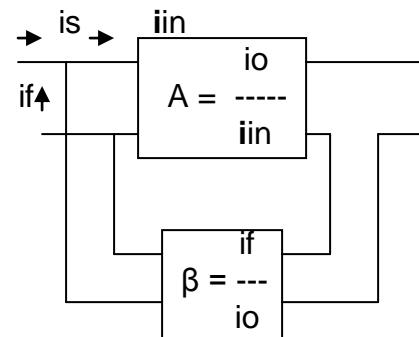

Gambar 2.

B. Pengaruh Umpan Balik Terhadap Penguatkan, Impedansi input, dan Impedansi output

1. Umpan Balik Tegangan Seri

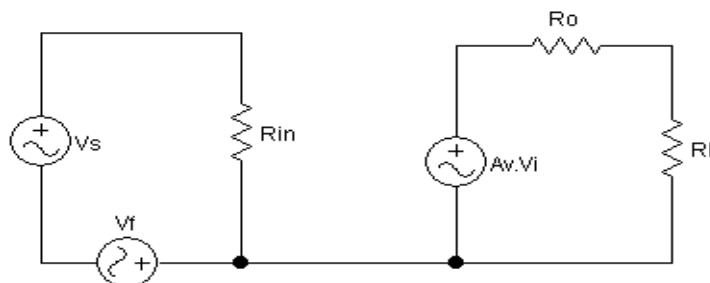

Gambar 3.

Penguatan tanpa umpan balik (AV)

$$AV = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_v R_l}{R_o + R_l}$$

Penguatan dengan umpan balik (Avf)

$$AV_f = \frac{V_o}{V_s} = \frac{AV}{1 + \beta AV}$$

Impedansi input dengan umpan balik Rif

$$R_{if} = \frac{V_s}{i_{in}}$$


$$\begin{aligned} V_s &= V_i - V_f \\ &= V_i - \beta V_o \\ &= V_i - \beta A V_i \\ &= i_{in} R_{in} (1 - \beta A V) \end{aligned}$$

$$R_{if} = \frac{V_s}{i_{in}} = R_{in}(1 - \beta A V)$$

Impedansi output Rof

$$R_{of} = \frac{V_o}{i_o} = \frac{R_o}{1 + \beta A v}$$

2. Umpan Balik Tegangan Paralel

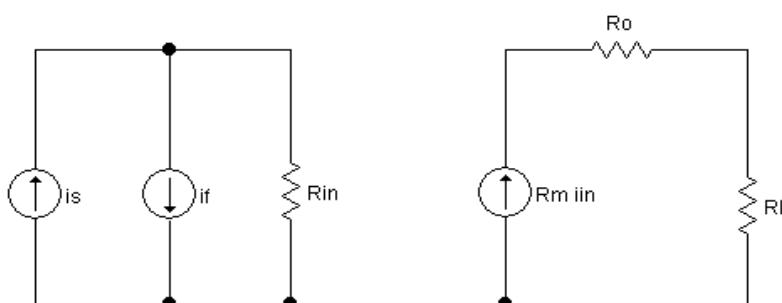

Gambar 4.

Penguatan tanpa umpan balik RM

$$RM = \frac{R_I}{R_o + R_I} R_m$$

Penguatan dengan umpan balik (RMf)

$$RM_f = \frac{V_o}{i_s}$$

$$V_o = \frac{R_I}{R_o + R_I} R_m i_{in}$$

$$\begin{aligned} i_s &= i_{in} + i_f \\ &= i_{in} + \beta RM i_{in} \\ &= i_{in} (1 + \beta RM) \end{aligned}$$

$$RM_f = \frac{RM}{1 + \beta RM}$$

Impedansi input dengan umpan balik (Rif)

$$\begin{aligned} i_{in} &= i_s - \beta V_o \\ &= i_s - \beta \cdot RM \cdot i_{in} \end{aligned}$$

$$i_s = i_{in}(1 + \beta RM)$$


$$Rif = \frac{Vi}{is} = \frac{Vi}{i_{in}(1 + \beta RM)}$$

$$Rif = \frac{R_i}{1 + \beta RM}$$

Impedansi output dengan umpan balik (Rof)

$$Rof = \frac{Ro}{1 + \beta Rm}$$

3. Umpan Balik Arus Seri

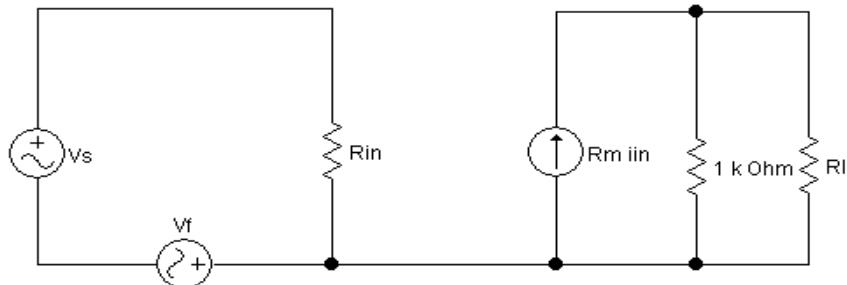

Gambar 5.

Penguatan tanpa umpan balik

$$GM = \frac{io}{Vi} = \frac{Ro}{Ro + RI}$$

Penguatan dengan umpan balik (GMf)

$$io = GM Vi$$

$$\begin{aligned} Vi &= Vs + Vf \\ &= Vs + \beta io \\ &= Vs + \beta GM Vi \end{aligned}$$

$$Vs = Vi(1 + \beta GM)$$

$$GM_f = \frac{io}{Vs} = \frac{GM Vi}{Vi(1 + \beta GM)}$$

$$GM_f = \frac{GM}{1 + \beta GM}$$

Impedansi input dengan umpan balik (Rif)

$$Rif = \frac{Vs}{i_{in}}$$

$$\begin{aligned} Vs &= Vi + Vf \\ &= Vi + \beta io \end{aligned}$$


$$= V_i + \beta G M V_i = V_i(1 + \beta G M)$$

$R_{if} = R_i(1 + \beta G M)$

Impedansi output dengan umpan balik (R_{of})

$R_{of} = R_o(1 + \beta G_m)$

4. Umpan Balik Arus Paralel

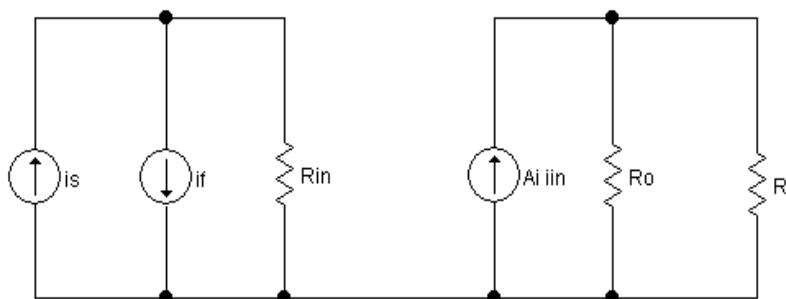

Gambar 6.

Penguatan tanpa umpan balik (AI)

$$AI = \frac{R_o}{R_o + R_I}$$

Penguatan dengan umpan balik (Aif)

$$A_{if} = \frac{II}{is}$$

$$\begin{aligned} is &= i_{in} + \beta II \\ &= i_{in} + \beta AI i_{in} \\ &= i_{in}(1 - \beta AI) \end{aligned}$$

$$A_{if} = \frac{AI i_{in}}{i_{in}(1 + \beta AI)}$$

$A_{if} = \frac{AI}{1 + \beta AI}$

Impedansi input dengan umpan balik (R_{if})

$$\begin{aligned} I_s &= i_{in} + \beta i_o \\ &= i_{in} + \beta A_l i_{in} \\ &= i_{in}(1 + \beta A_l) \end{aligned}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_s} = \frac{i_{in} R_i}{i_{in}(1 + \beta A_l)}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta A_l}$$

Impedansi output dengan umpan balik (Rof)

$$R_{of} = R_o(1 + \beta A_l)$$

C. Analisis Rangkaian

Beberapa patokan untuk analisis rangkaian umpan balik

1. Mengidentifikasi model umpan balik

Xf : signal umpan balik arus atau umpan balik tegangan

Vo : signal output yang diumpan balikkan arus atau tegangan

2. Menentukan rangkaian tanpa umpan balik

- a. loop input

Untuk umpan balik tegangan Vo = 0

Untuk umpan balik arus io = 0

- b. loop output

Untuk signal umpan balik (xf) arus Vin = 0

Untuk signal umpan balik (xf) tegangan iin = 0


3. Menentukan faktor umpan balik (β)

4. Menentukan penguatan tanpa umpan balik A : AV, AI, GM, atau RM

5. Menentukan penguatan dengan umpan balik Af, impedansi input dengan umpan balik Rif, menetukan umpedansi output dengan umpan balik (Rof).


Umpan Balik Tegangan Seri

Salah satu rangkaian umpan balik tegangan seri adalah seperti gambar 7a.

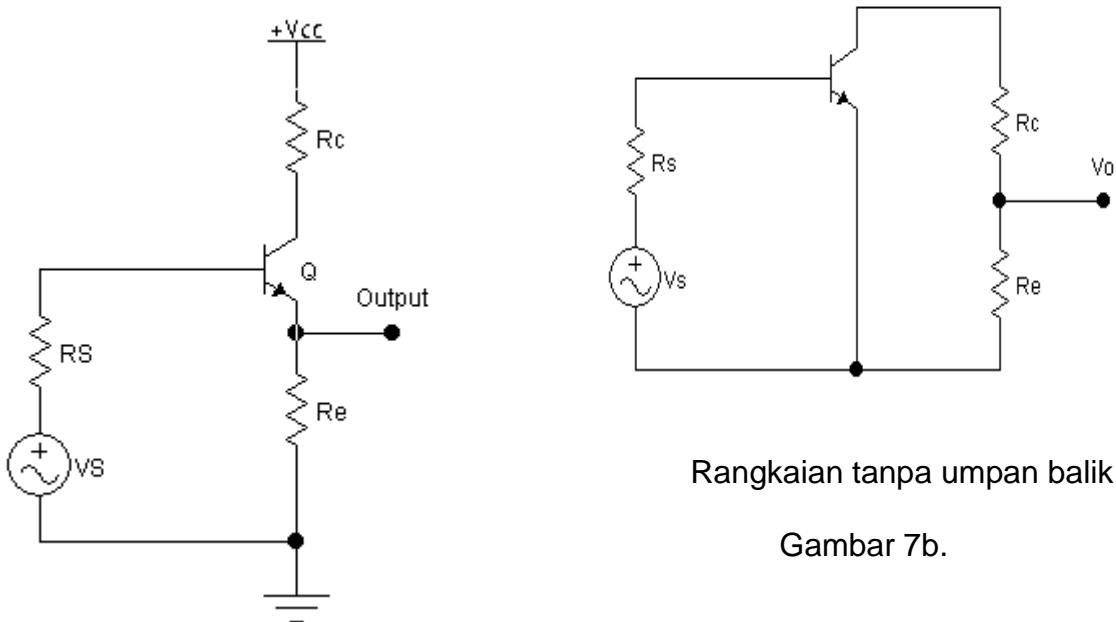

Gambar 7a.

Untuk mendapatkan rangkaian tanpa umpan balik, pada loop input d1sumsikan $V_o = 0$, dan untuk mendapatkan loop output diasumsikan $i_{in} = 0$

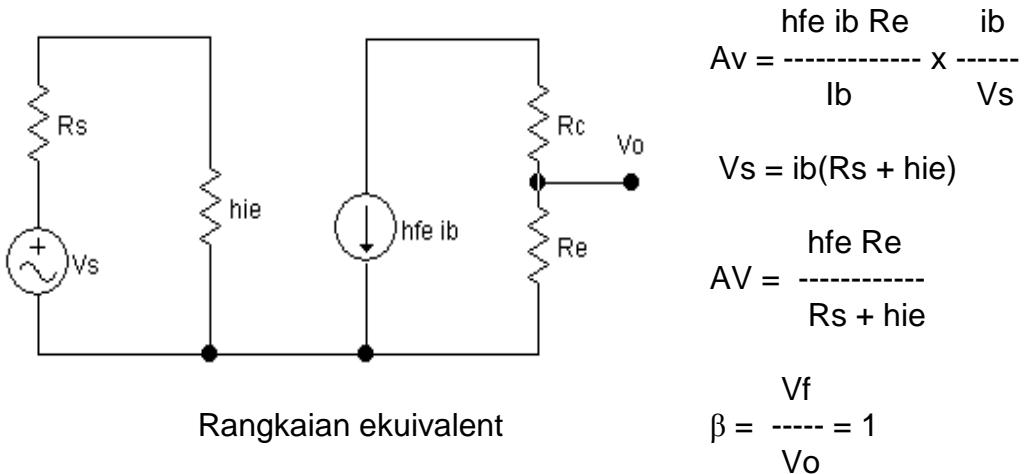

Gambar 8.


$$A_{vf} = \frac{A_v}{1 + \beta A_v} = \frac{h_{fe} R_e}{R_s + h_{ie} + h_{fe} R_e}$$

$$R_i = R_s + h_{ie}$$


$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta A_v} = \frac{R_s + h_{ie}}{1 + \beta A_v} \frac{R_s + h_{ie} + h_{fe} R_e}{R_s + h_{ie}} = R_s + h_{ie} + h_{fe} R_e$$

$$R_{of} =$$

Umpang Balik Tegangan Paralel

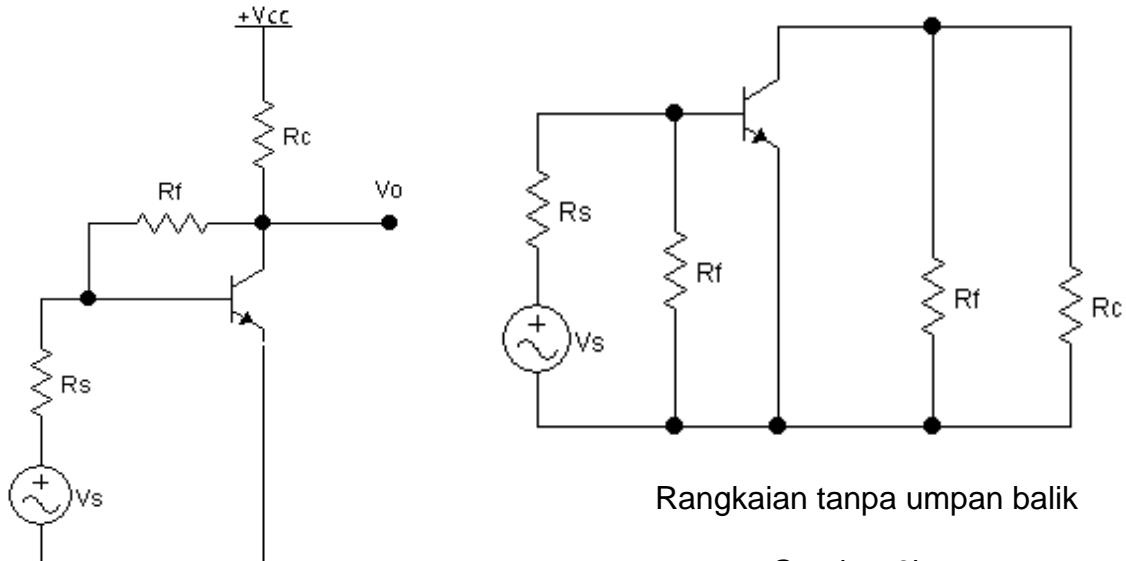

Gambar 9a

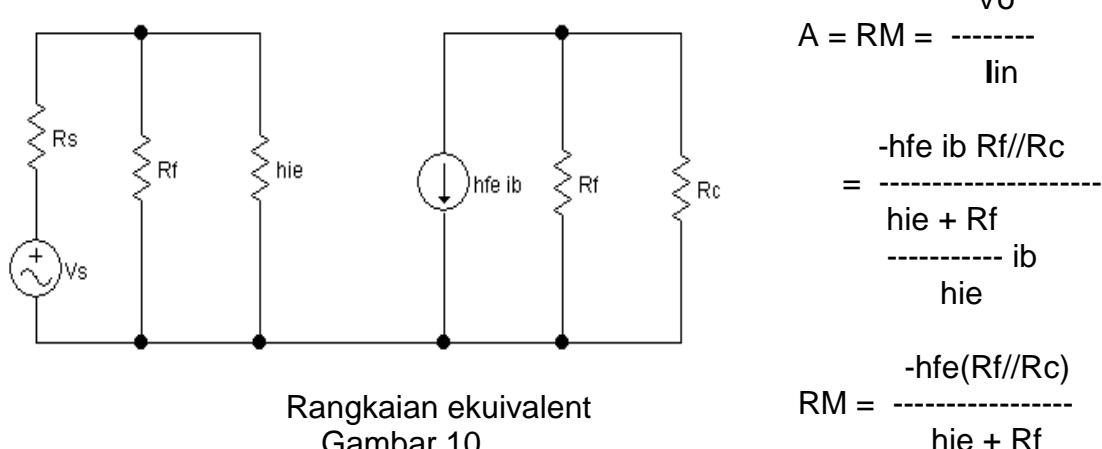

$$A = \frac{V_o}{I_{in}} = \frac{-hfe \frac{I_b}{R_f // R_c}}{h_{ie} + R_f}$$

$$RM = \frac{-hfe(R_f // R_c)}{h_{ie} + R_f}$$

$$A_f = RM_f = \frac{RM}{1 + \beta RM} \quad \beta = \frac{1}{R_f}$$

$$= \frac{-hfe (R_f // R_c) h_{ie}}{h_{ie} + R_f} \times \frac{(h_{ie} + R_f) R_f}{(h_{ie} + R_f) R_f - hfe (R_f // R_c) h_{ie}}$$



$$RM_f = \frac{-hfe (R_f // R_c) h_{ie} R_f}{(h_{ie} + R_f) R_f - hfe (R_f // R_c) h_{ie}}$$

$$R_i = R_f // h_{ie}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta RM}$$

$$R_{if} = \frac{R_f // h_{ie}}{1 + \frac{1}{h_{fe}(R_f // R_c)}} = \frac{(R_f // h_{ie})(h_{ie} + R_e)R_f}{R_f(h_{ie} + R_f) - h_{fe}(R_f // R_c)}$$

Umpang Balik Arus Seri

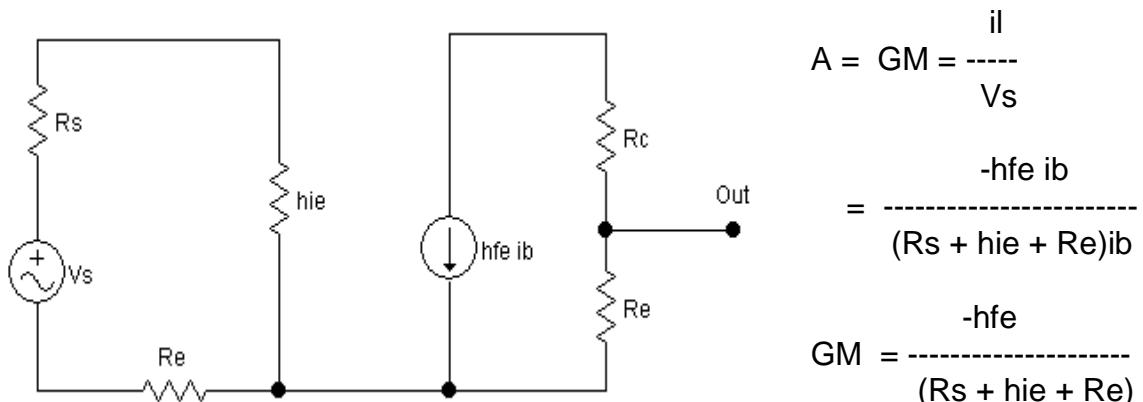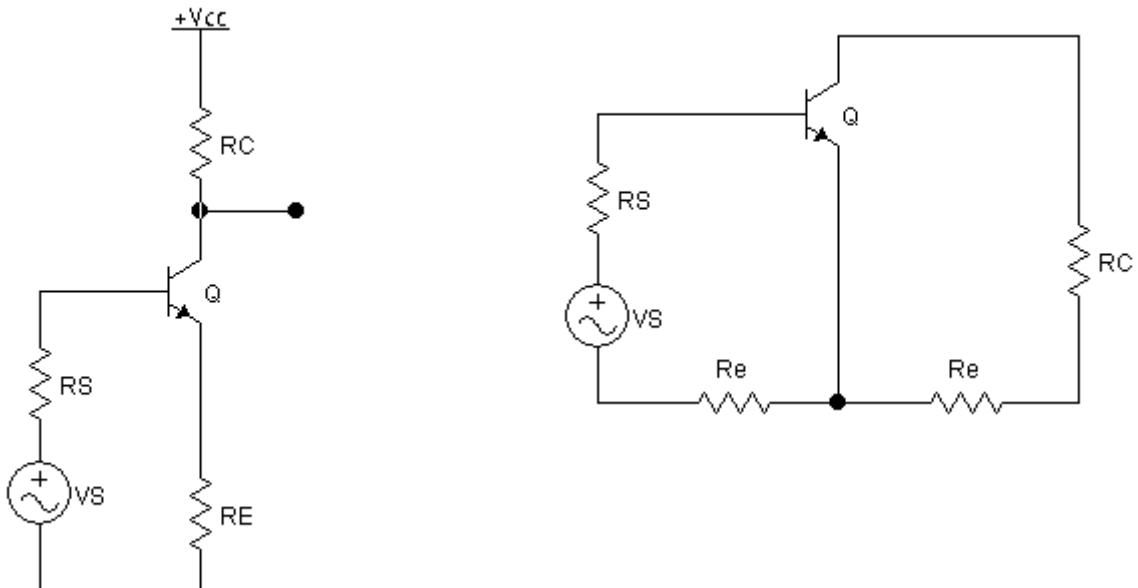

Rangkaian ekuivalen
Gambar 11

$$\beta = \frac{V_f}{i_l} = -R_e$$


$$GM_f = \frac{V_f}{1 + \beta G_m} = \frac{\frac{-h_{fe}}{R_s + h_{ie} + R_e}}{\frac{-h_{fe}}{R_s + h_{ie} + R_e + R_{hfe}}} = \frac{-h_{fe}}{R_s + h_{ie} + (1 + h_{fe})R_e}$$

$$R_i = R_s + h_{ie} + R_e$$


$$R_{if} = R_i(1 + \beta G_m) \\ = (R_s + h_{ie} + R_e) \times \frac{R_s + h_{ie} + R_e + R_{hf}}{R_s + h_{ie} + R_e} = R_s + h_{ie} + (1 + h_{fe})R_e$$

$$R_{of} =$$

Umpang Balik Arus Paralel

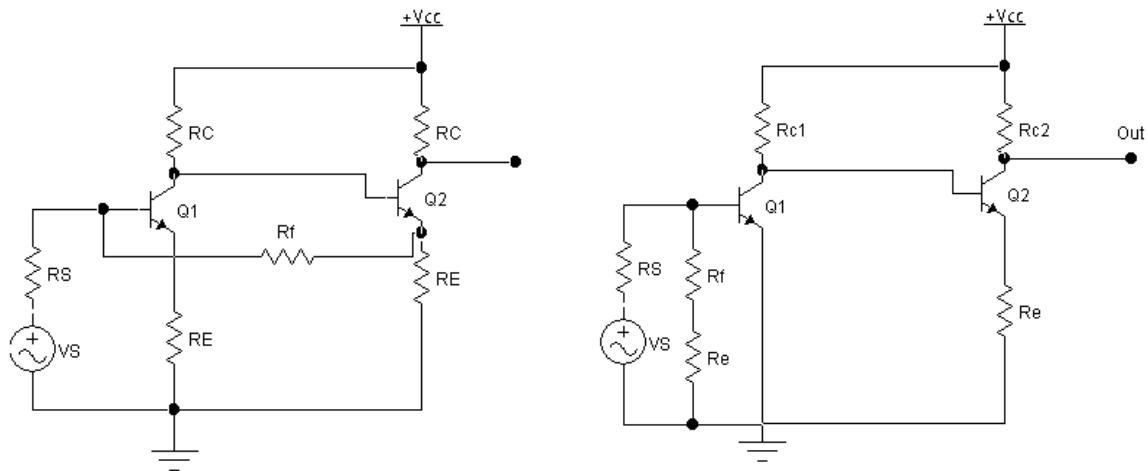

Penguatan tanpa umpan balik

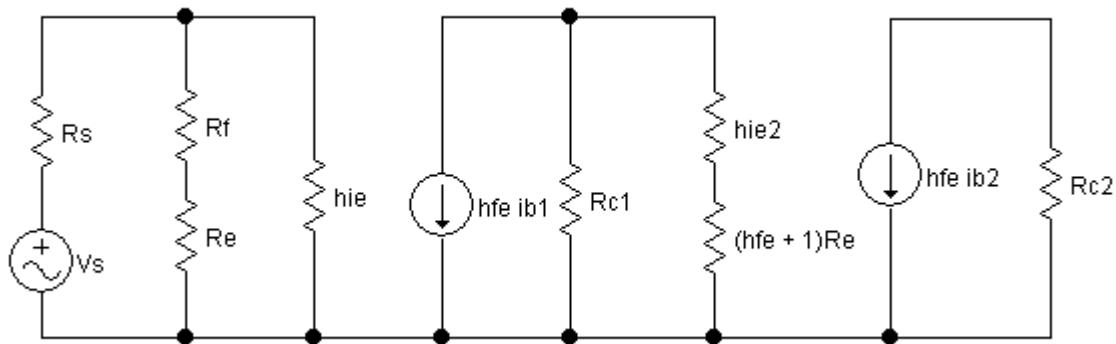

$$A = A_I = \frac{i_L}{I_s}$$

$$i_L = h_{fe} i_b 2 \\ i_b 2 = \frac{h_{fe} i_b 1}{R_{c1} + h_{ie} 2 + (h_{fe} + 1)R_e} h_{fe} i_b 1$$

$$Ib1 = \frac{Rf + Re}{hie + Rf + Re}$$

$$AI = \frac{hfeRc1}{Rc1 + hie2 + (hfe + 1)Re} \times \frac{Rf + Re}{hie + Rf + Re}$$

$$\beta = \frac{Re}{Re + Rf}$$

$$Alf = \frac{\frac{hfe Rc1 hfe(Rf + Re)}{\{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re)\}}}{1 + \frac{Re hfe Rc1 hfe(Rf + Re)}{(Re + Rf) \{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re)\}}}$$

$$Alf = \frac{hfe Rc1 hfe(Rf + Re)}{\{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re) + hfe ReRc1 hfe\}}$$

$$Ri = (Re + Rf) // hie$$

$$Rif = \frac{Ri}{1 + \beta Al}$$

$$= \frac{(Re + Rf) // hie}{1 + \frac{Re hfe Rc1 hfe(Rf + Re)}{(Re + Rf) \{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re)\}}}$$




$$= \frac{(Re + Rf) // hie[(Re + Rf) \{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re)\}]}{Re hfe Rc1 hfe(Rf + Re) + (Re + Rf) \{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re)\}}$$


$$Rif = \frac{[(Re + Rf) // hie][\{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re)\}]}{Re hfe Rc1 hfe + \{(Rc1 + hie2 + (1 + hfe)Re)(hie + Rf + Re)\}}$$

$$Rof =$$

Tugas

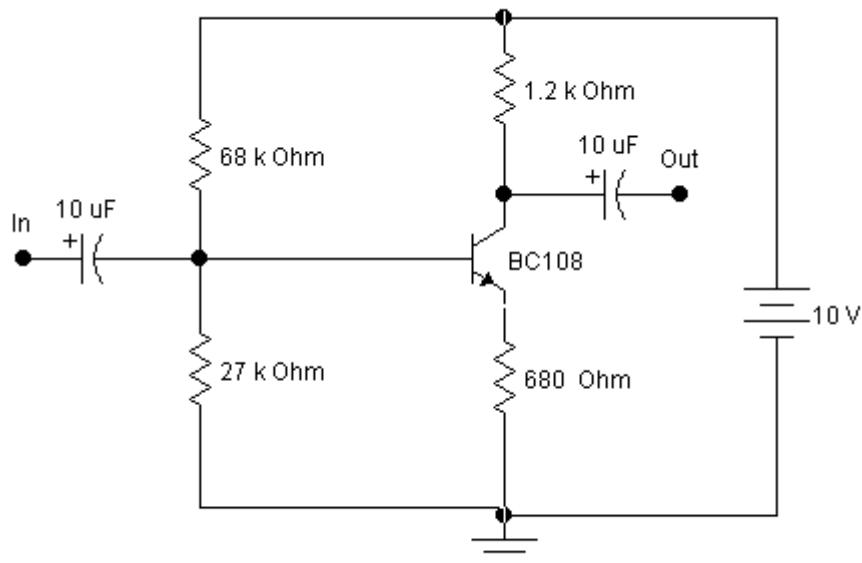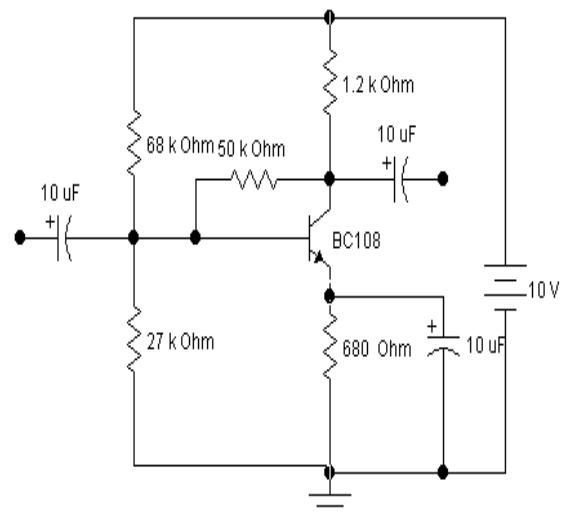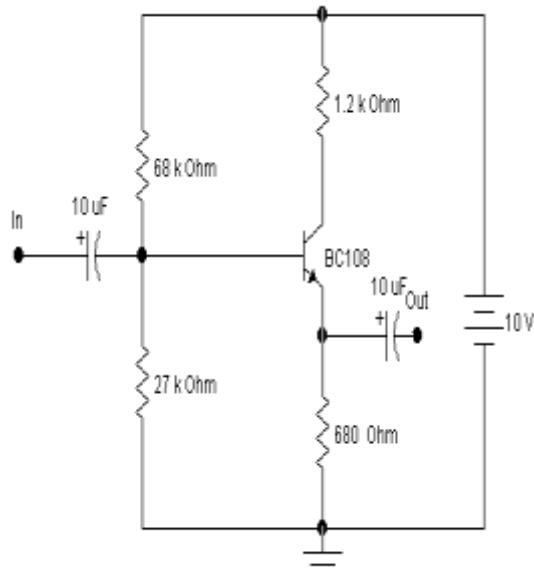1. Tentukan penguiatan, impedansi input, impedansi output dari rangkaian sebagai berikut



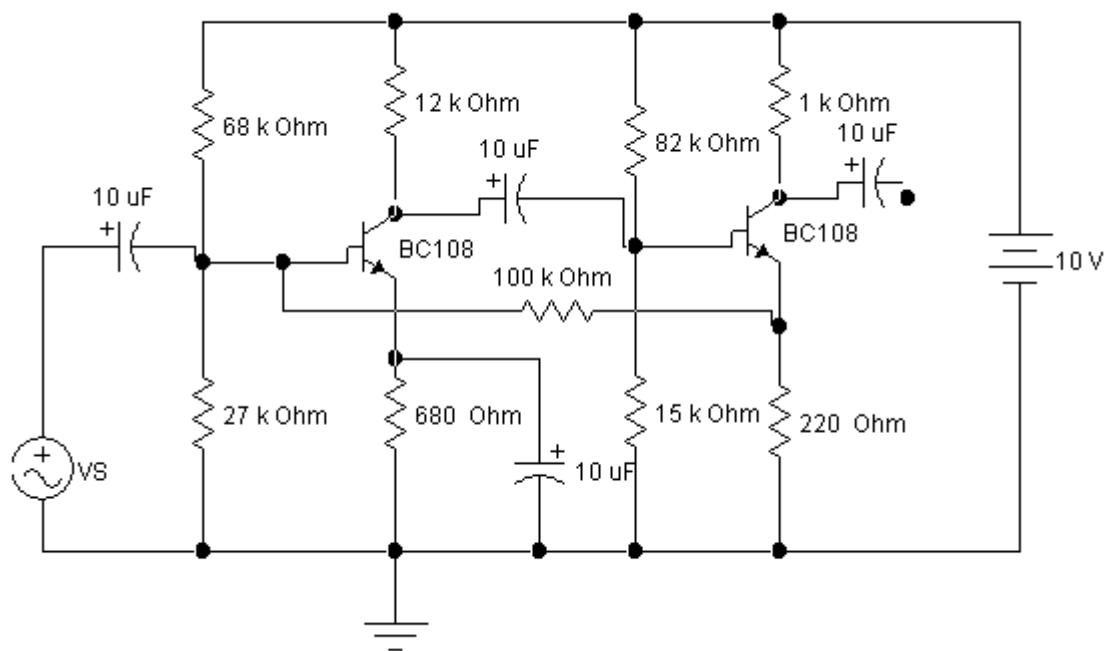

PETUNJUK UMUM

KOMPETENSI

1. Mendeskripsikan pengertian respon frekuensi
2. Mendeskripsikan frekuensi low cut off frequency
3. Mendeskripsikan high cut off frequency


PETUNJUK MENGGUNAKAN MODUL

1. Pelajari lembar informasi
2. Diskusi dan mengerjakan tugas tugas untuk mendalami materi modul
3. Merancang praktik
4. Evaluasi

RESPON FREKUENSI PENGUAT

Adalah tanggapan penguat terhadap frekuensi signal input

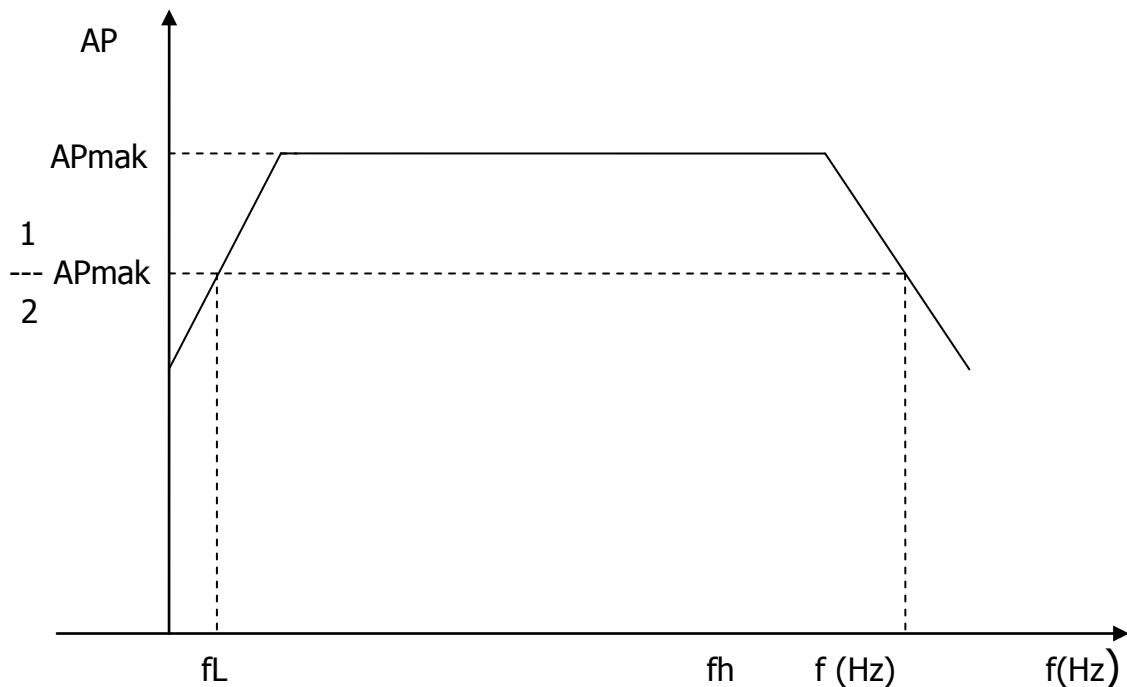
Penguat menguatkan signal-signal pada daerah frekuensi yang dibatasi oleh frekuensi rendah (f_L) frekuensi tinggi (f_h)




$$\begin{aligned} AP_{mak} \\ \frac{1}{2} AP_{mak} \\ \hline \end{aligned}$$

$$----(dB) = 10\log AP_{mak} - 10\log 2$$


$$= AP_{mak}(dB) - 3dB$$

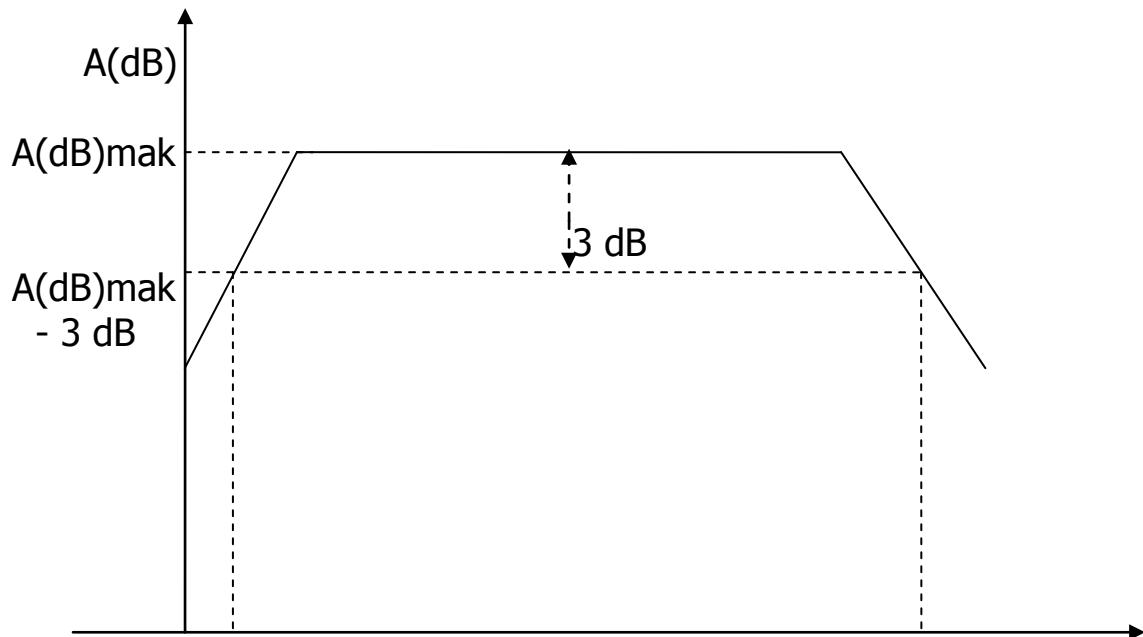
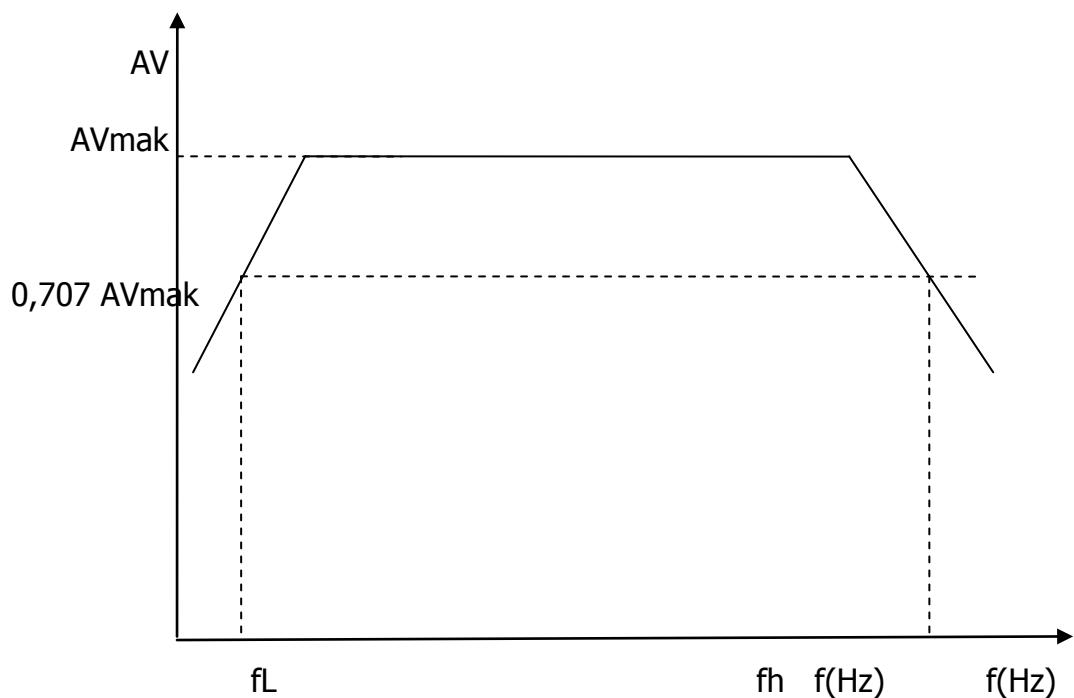
$$\begin{aligned}
 & fL \quad fH \quad f(\text{Hz}) \quad f(\text{Hz}) \\
 \text{APmak} &= \frac{V_o^2/R_o}{2} = \frac{V_o^2}{2 V_i^2/R_i} = \frac{V_o^2}{2 V_i^2} \\
 &= \frac{AV}{\sqrt{2}} = 0,707 \text{ AV}
 \end{aligned}$$



Rangkaian RC

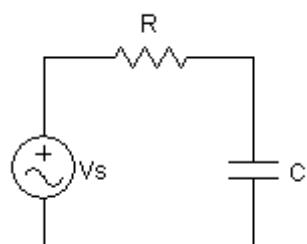

$$V_c = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} V_s$$

$$V_c = \frac{1}{1 + j\omega CR} V_s$$

$$Av = \frac{V_c}{V_s} = \frac{1}{1 + j\omega CR} = \frac{1}{1 + j2\pi f CR}$$

Dari persamaan di atas apabila $f = \frac{1}{2\pi RC}$ maka $Av = \frac{1}{\sqrt{2}}$



Frekuensi $f = \frac{1}{2\pi RC}$ disebut high cut off frekuensi (f_h)


Pada frekuensi f_h $Av(dB) = 20 \log 1 - 20 \log \sqrt{2} = -3dB$. Dengan kata lain penguatannya turun 3 dB dari penguatan maksimal.

$$\text{Apabila frekuensi } f = 2f_h \text{ maka } Av = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$Av(dB)$ pada frekuensi $2f_h$: $10 \log 1 - 20 \log \sqrt{3} = -6dB$

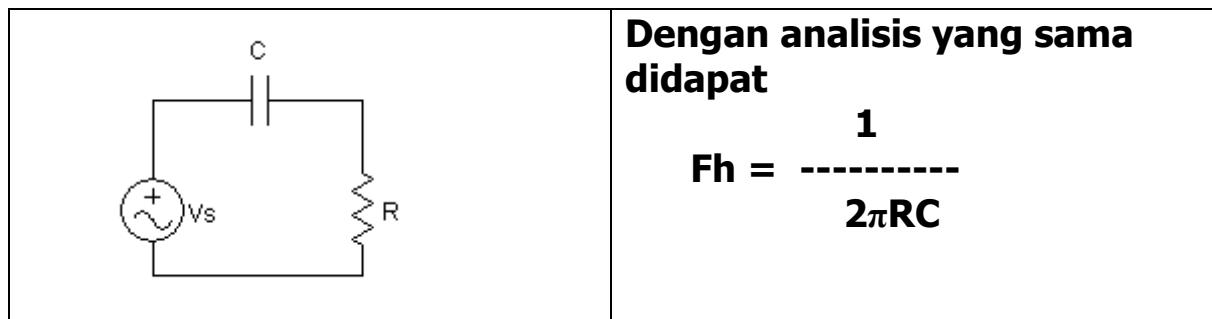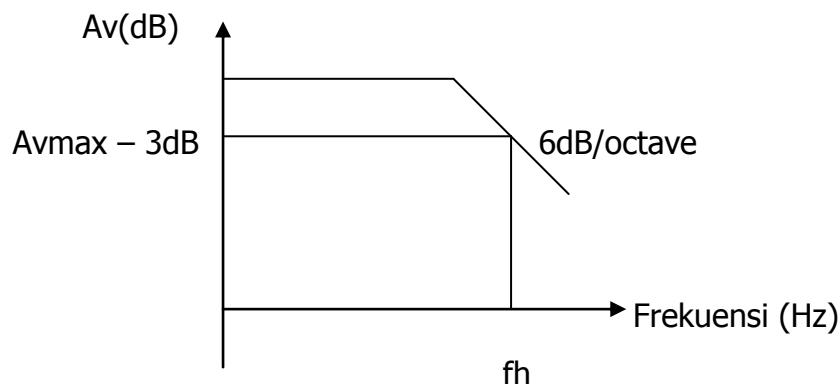Jadi kemiringan respon frekuensi adalah $6dB/octave$. Satu octave adalah perbandingan frekuensi 1 berbanding 2




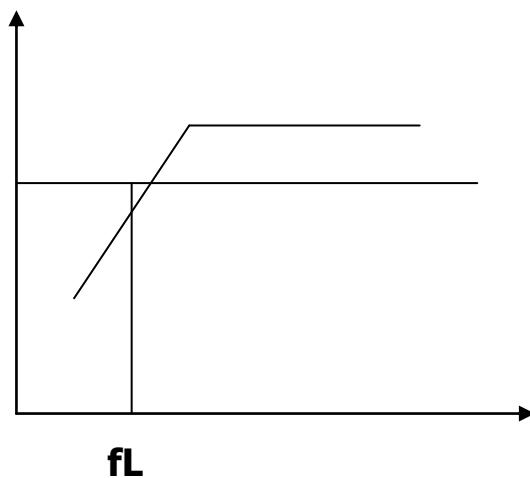


ANALISIS RESPON PENGUAT TRANSISTOR

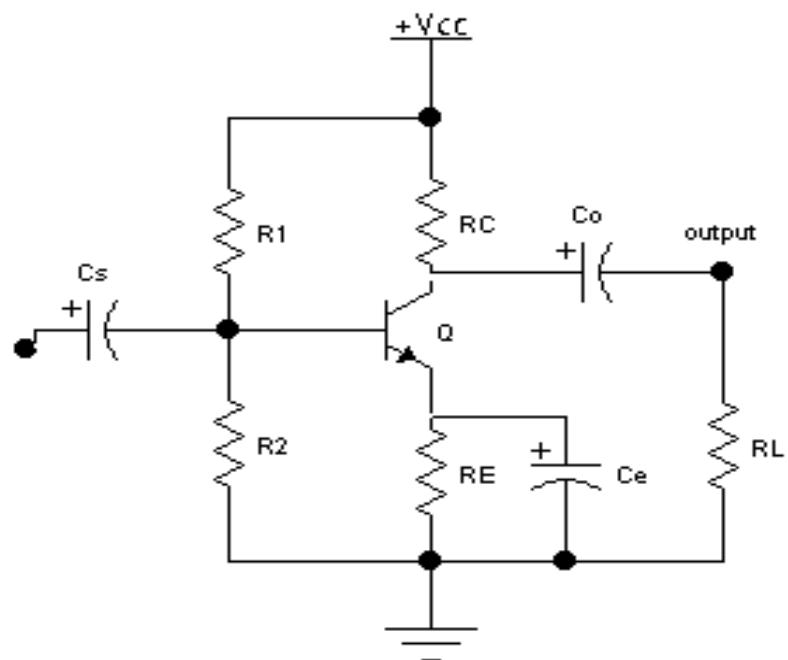A. Analisis Frekuensi Rendah


Semua kapasitor diuar transistor menentukan respon frekuensi pada frekuensi rendah



Rangkaian ekuivalent

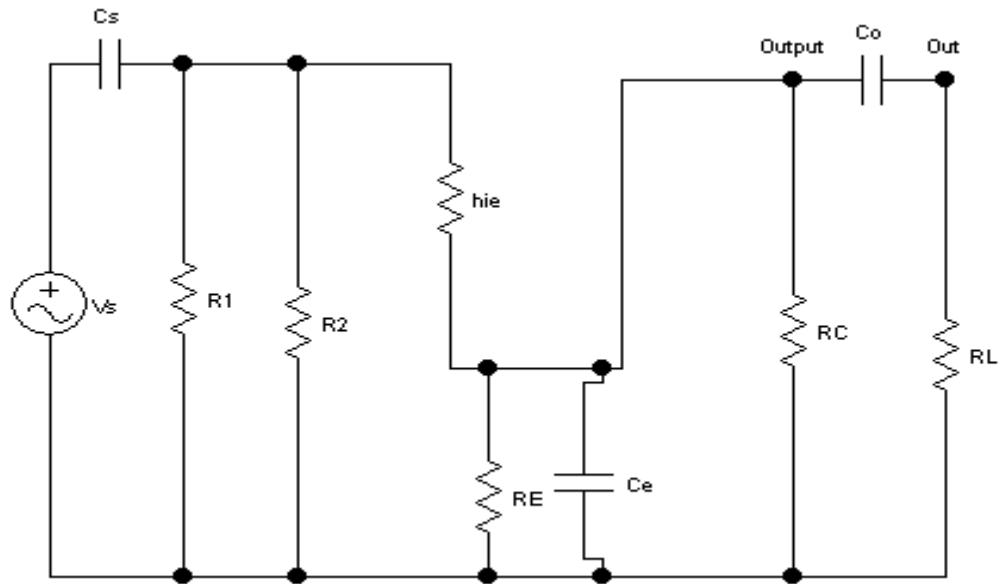


Pengaruh C_s

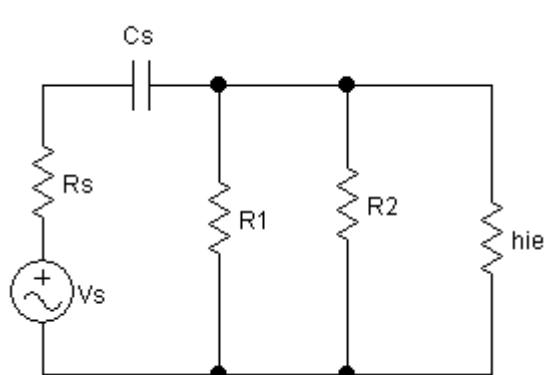


$$f_{LCS} = \frac{1}{2\pi (Rs//R1//R2//hie) C_s}$$

Pengaruh C_o

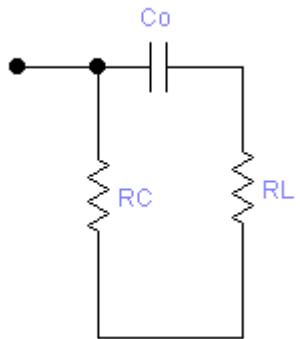

$$f_{lco} = \frac{1}{2\pi (R_C + R_L)}$$

Pengaruh Ce

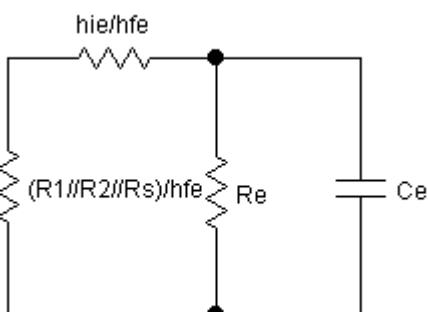


$$f_{lce} = \frac{1}{(2\pi R_s' // R_e) C_e}$$

$$R_s' = \left(\frac{hie}{hfe} \right) // \left(\frac{R_1 // R_2 // R_s}{hfe} \right)$$



Low cut off frequency fl diambil harga yang tertinggi

B. Analisis Frekuensi Tinggi

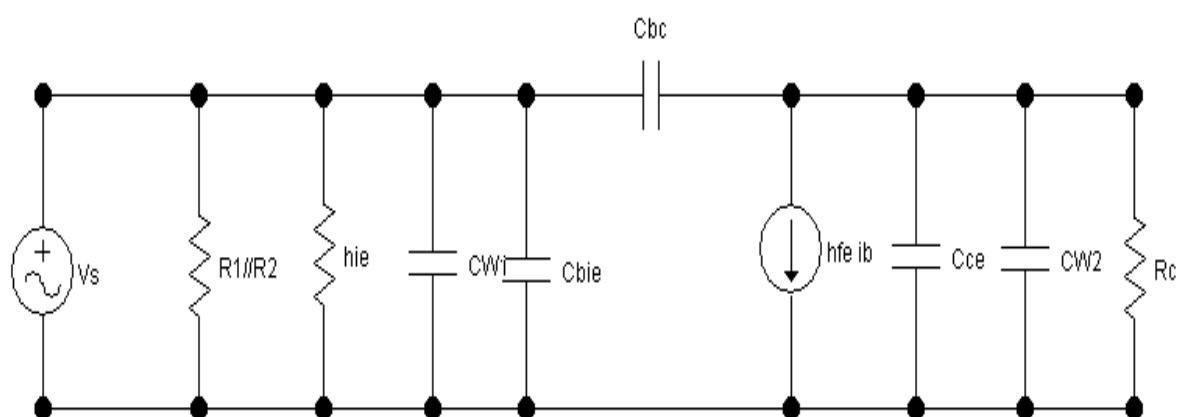

$$CM_i = (1 - AV)C_{ce} \quad CM_o = (1 - 1/AV)C_{ce}$$

$$AV = \frac{-h_{fe} R_c}{h_{ie}}$$

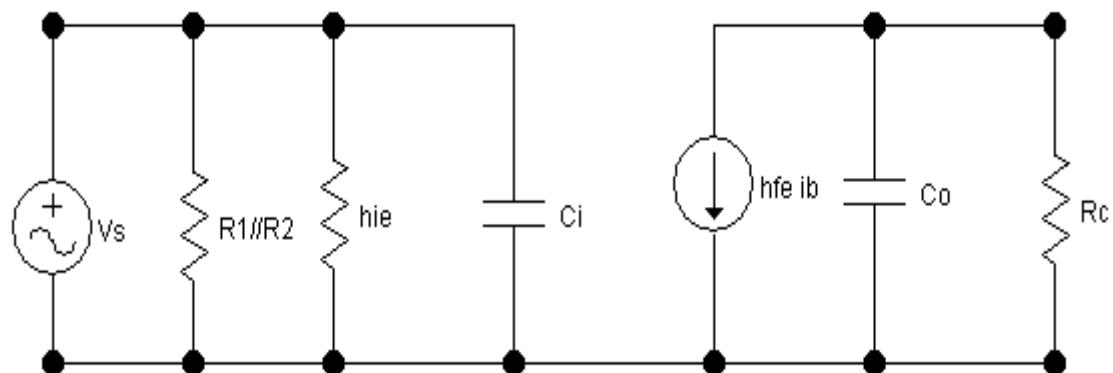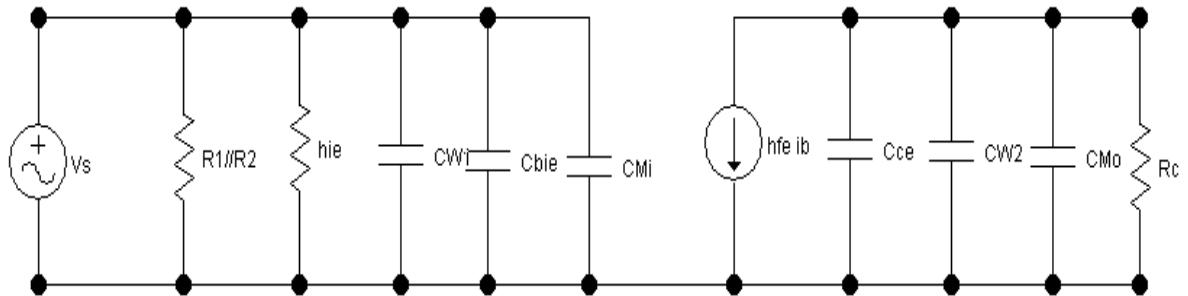

$$C_i = C_{wi} + C_{be} + C_{Mi}$$


$$C_o = C_{ce} C_{w2} + C_{Mo})$$

$$f_{hi} = \frac{1}{2 \pi (R_1//R_2//h_{ie}) C_i} \quad f_{ho} = \frac{1}{2 \pi C_o R_c}$$


Short circuit Current Gain

Harga h_{fe} bervariasi menurut frekuensi seperti dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut.
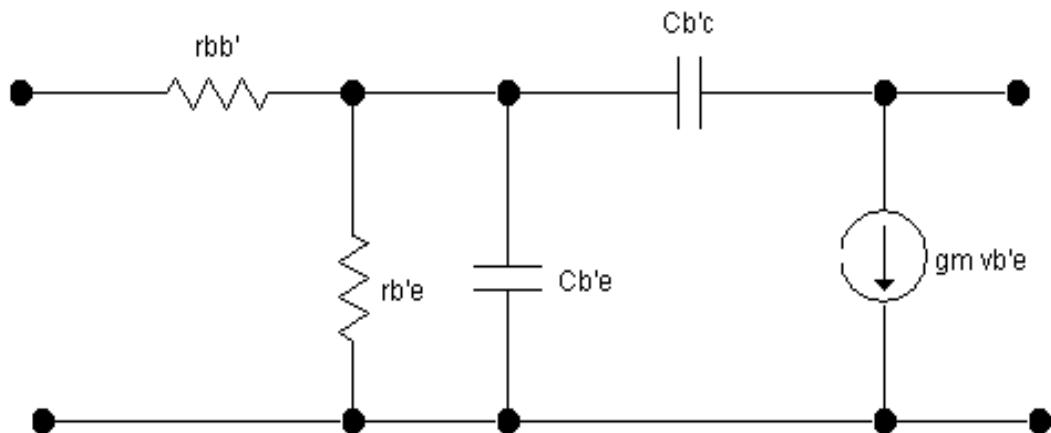
$$h_{fe} = \frac{h_{femid}}{1 + jf/f\beta} \quad f_T = h_{femid} \times f_\beta \quad f_\beta = \frac{1}{2\pi h_{femid} r_e (C_{be} + C_{bc})}$$



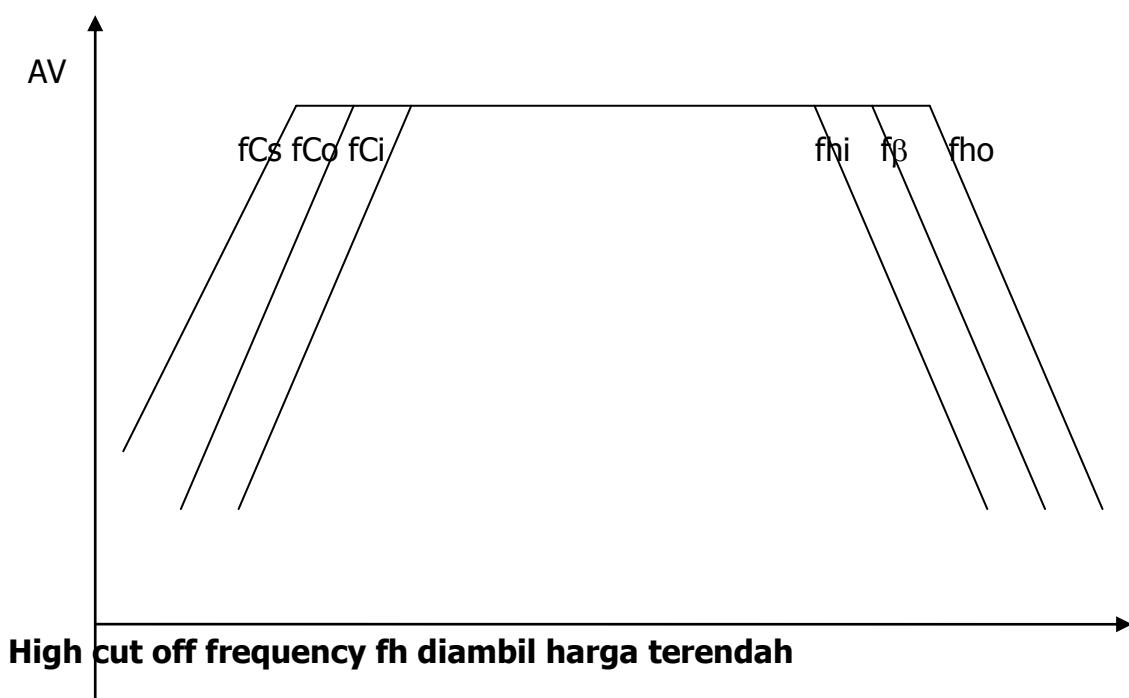Pada frekuensi $f = hfe \text{ mid} \times f\beta$, $hfe = 1$. Frekuensi pada saat ini disebut gain bandwidth product yang dinyatakan dengan fT . Harga fT ini biasanya dicantumkan pada buku manual. Diharapkan besarnya variasi hfe tidak mempengaruhi high cut off frequency (f_h).



Tugas :

Hitung fL dan fh penguatan tungkat dari unit praktik topik respon frekuensi

Transistor BC 108

$h_{fe} = 125$

26 mV


$$h_{ie} = \frac{I_{EQ}}{26 \text{ mV}} \times h_{fe}$$

$f_T = 300 \text{ MHz}$

$C_{bc} = 4,5 \text{ pf}$

$C_{wi} = 4 \text{ pf}$

$C_{W2} = 8 \text{ pf}$

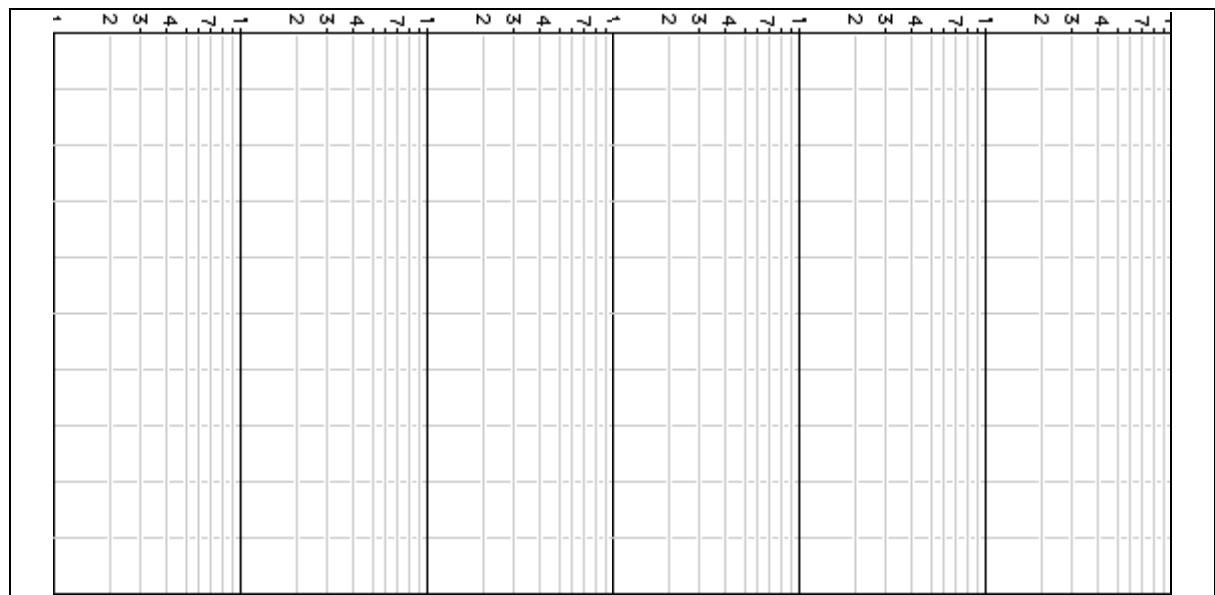

REGULATED POWER SUPPLY (RPS)

Sumber tegangan DC yang didapat dari penyiarahan dan filter listrik rumah tegangannya masih belum stabil apabila ada fluktuasi beban dan fluktuasi tegangan sumber. Secara matematik dapat dilukiskan sebagai berikut

$$V_o = f(V_i, I_L, T)$$

$$dV_o = \left[\frac{\delta V_o}{\delta V_i} \Bigg|_{I_L=c, T=c} \right] dV_i + \left[\frac{\delta V_o}{\delta I_L} \Bigg|_{V_i=c, T=c} \right] + \left[\frac{\delta V_o}{\delta T} \Bigg|_{V_i=c, I_L=c} \right]$$

$$dV_o = \frac{\delta V_o}{\delta V_i} \Bigg|_{I_L=c, T=c} = S_v \quad \frac{\delta V_o}{\delta I_L} \Bigg|_{V_i=c, T=c} = R_o \quad \frac{\delta V_o}{\delta T} \Bigg|_{I_L=c} = S_t$$


S_v = faktor regulasi input

R_o = faktor regulasi beban

S_t = faktor regulasi temperatur

Salah satu bentuk rangkaian pensabil tegangan adalah seperti gambar dibawah

bawah

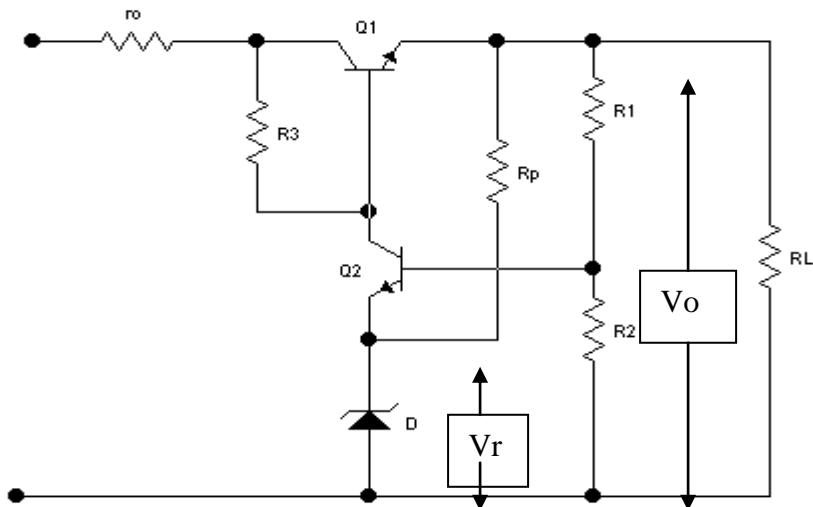

Dari gambar di atas didapat persamaan

$$V_o = V_r + V_{BE} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = (V_r + V_{BE})(1 + \frac{R_1}{R_2})$$

$$V_o = \frac{(V_r + V_{BE})}{\beta}$$


$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$G_m = h_{fe2} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1}{(R_1//R_2) + h_{ie} + (1 + h_{fe})R_z}$$

$$S_v = \frac{1}{G_m R_3}$$

$$R_o = \frac{R_o + (R_3 + h_{ie1})/(1 + h_{fe1})}{1 + G_m(R_3 + r_o)}$$

Contoh
Penstabil tegangan seperti gambar

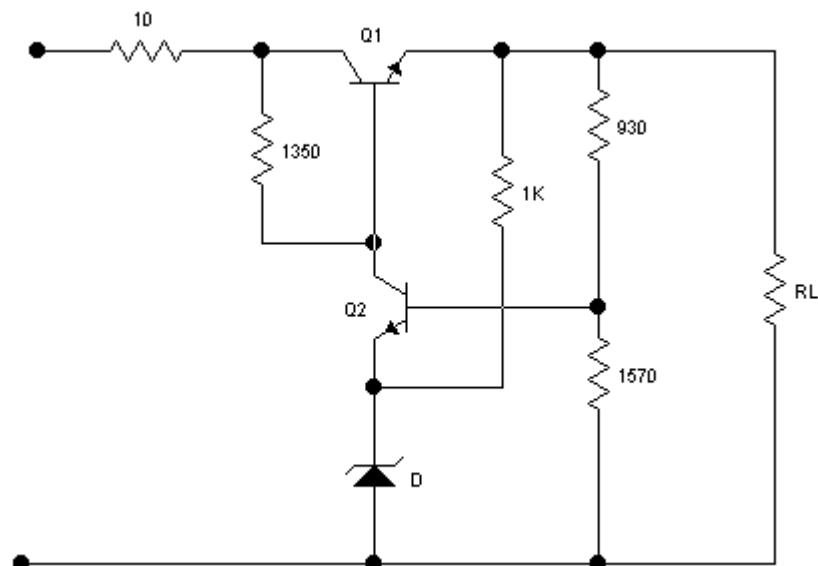

$$h_{fe1} = 100$$

$$h_{ie1} = 20 \text{ ohm}$$

$$V_i = 50 \pm 5V$$

$$h_{fe2} = 200$$

$$h_{ie2} = 800 \text{ ohm}$$

$$R_z = 12 \text{ ohm}$$

$$Gm = 200 \quad \frac{1570}{930 + 1570} \quad \frac{1}{(930//1570) + 20 + (1 + 200)12}$$

OSILATOR


A. Pendahuluan

Dalam berbagai sistem elektronika dalam bekerjanya memerlukan signal. Seperti signal generator untuk eksperimen, signal untuk membangkitkan suara, signal untuk pengendalian.

B. Pengertian Osilator

Osilator adalah suatu rangkaian yang membangkitkan signal. Dasar rangkaian osilator dapat dilukiskan sebagai berikut. Dilihat dari signal yang dibangkitkan oleh osilator, osilator ada dua macam yaitu osilator sinus dan osilator non sinus.

Untuk membangkitkan signal sinus ada dua macam yaitu osilator LC yang membangkitkan signal frekuensi tinggi, dan osilator RC adalah osilator yang membangkitkan signal frekuensi rendah.

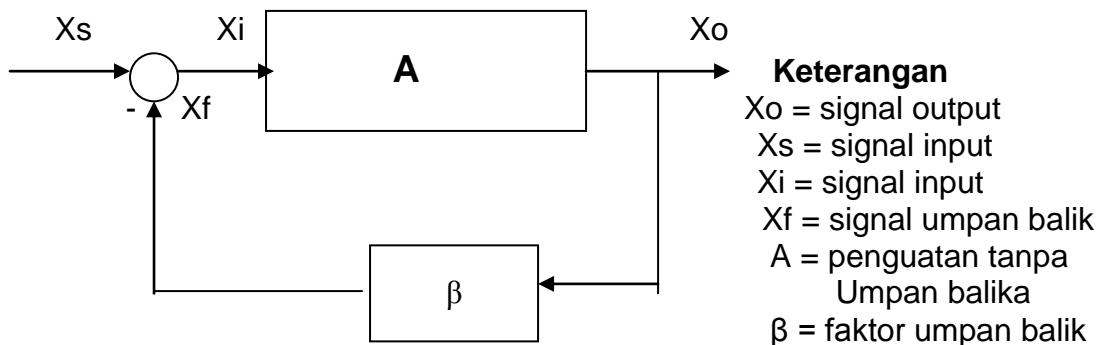


Gambar 1.


Rangkaian umpan balik akan menjadi osilator apabila $|1 + \beta A| = 0$. Apabila $1 + \beta A < 0^0$

C. Macam-macam Osilator

1. Osilator Phase Shift

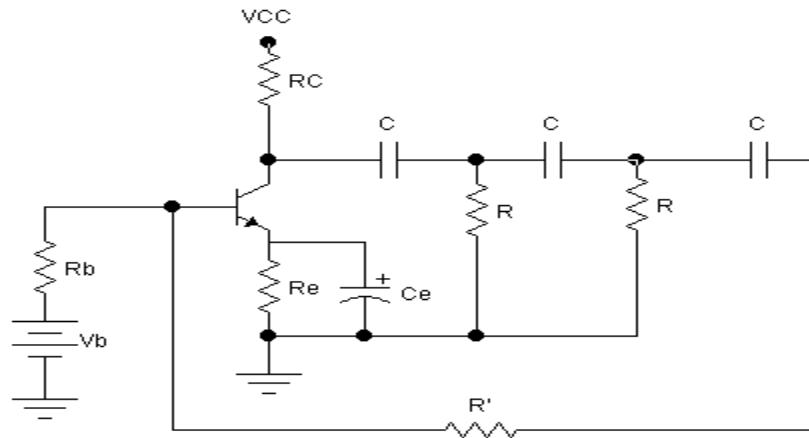

Rangkaian ekuivalen

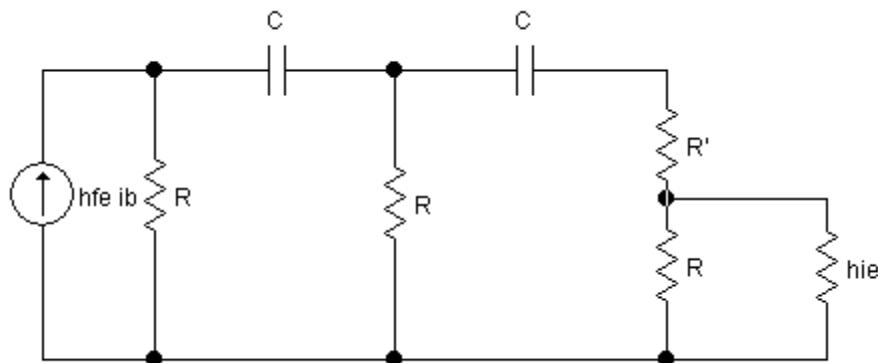

$$\beta A = \frac{ib}{ib'} = 1 < 0$$

$$\frac{1}{\omega_0^2 R R_c C^2} = 4 + 6 \frac{R}{R_c}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \sqrt{\frac{1}{6} + 4(\frac{R_c}{R})}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi R C} \sqrt{\frac{1}{6} + 4(\frac{R_c}{R})}$$


Persyaratan osilasi

$$hfe = 3 + \frac{R}{Rc} - \frac{4 + 6 R/Rc}{R/Rc} - 5 \left| \frac{4 + 6}{Rc} \right|$$

$$\frac{R}{Rc} = \left| \frac{hfe - 23}{58} \right| + \sqrt{\left| \frac{hfe - 23}{58} \right| - 4/29}$$

$$hfe > 44,6$$

2. Osilator Colpitt dan Hartley

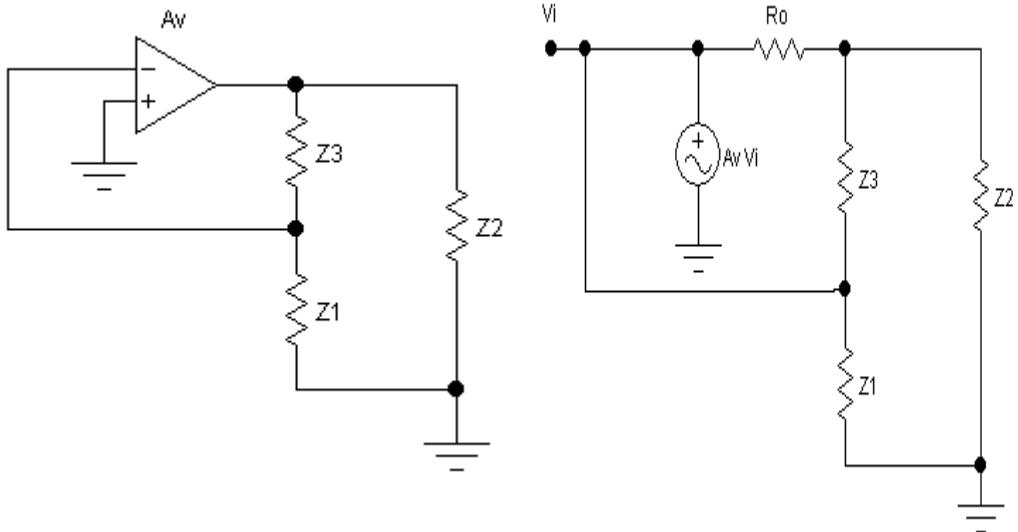

$$AV = - Av \frac{Z_1}{Z_1 + Ro}$$

$$Z_1 = Z_2 // (Z_1 + Z_3)$$

$$\beta = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3}$$

$$\beta A = \frac{- Av Z_1 Z_2}{Ro(Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_2(Z_1 + Z_3)}$$

$$Z_1 = jX_1; \quad Z_2 = jX_2; \quad Z_3 = jX_3$$

$$- \beta A = \frac{Av X_1 X_2}{jRo (X_1 + X_2 + X_3) - X_2(X_1 + X_3)}$$

$$= 1 < 0$$

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0$$


$$- \beta A = \frac{Av X_1 X_2}{-X_2(X_1 + X_3)} = \frac{Av X_1}{-(X_1 + X_3)}$$

$$= 1 < 0$$

$$- \beta A = \frac{Av X_1 X_2}{-X_2(X_1 + X_2)} = \frac{Av X_1}{X_2}$$

X1 dan X2 harus bertanda sama, artinya bila X1 kapasitor maka X2 juga kapasitor dan bila X1 induktor maka X2 juga induktor. Bila X1 dan X2 kapasitor maka osilatornya dimanakan osilator Colpitt. Bila X1 dan X2 induktor maka osilatornya dinamakan osilatotor Hartley.

Osilator Colpitt

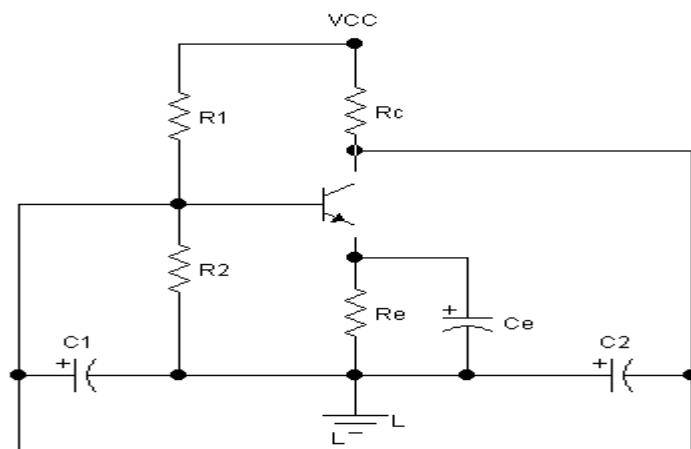


$$- \beta A = \frac{\left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline \omega C_1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline \omega C_2 \end{array} \right]}{j\omega Ro \left(\frac{-1}{\omega C_1} + \frac{-1}{\omega C_2} + \omega L \right) - \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline \omega C_2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline \omega C_1 + \omega L \end{array} \right]} \nearrow 0$$

$$\frac{-1}{\omega C_1} + \frac{-1}{\omega C_2} = -\omega L$$

$$\omega L = \frac{C_1 + C_2}{\omega C_1 \omega C_2} \quad \omega_0 = \frac{C_1 + C_2}{L C_1 C_2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{\frac{LC}{C_1 + C_2}}}$$

Oscilator Hartley

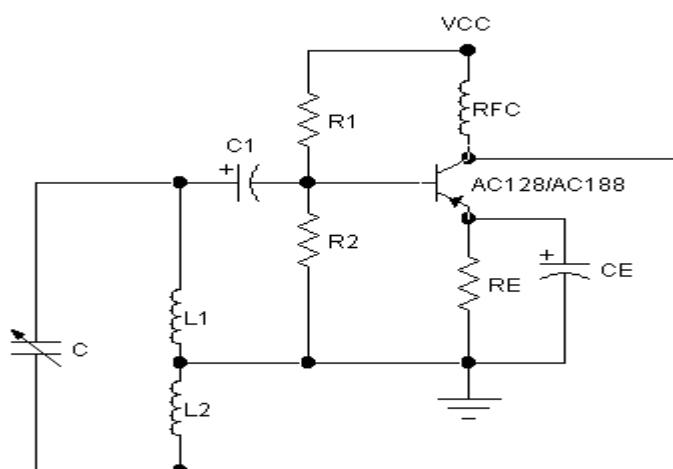


$$-\beta A = \frac{Av \omega L_1 \omega L_2}{j\omega R_o \left[\omega L_1 + \omega L_2 - \frac{1}{\omega C} \right] \omega L_2 \left[\omega L_1 - \frac{1}{\omega C} \right]}$$

$$\frac{1}{\omega L_1 + \omega L_2 - \frac{1}{\omega C}} = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2)/C}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)/C}}$$

3. Osilator Wien Bridge

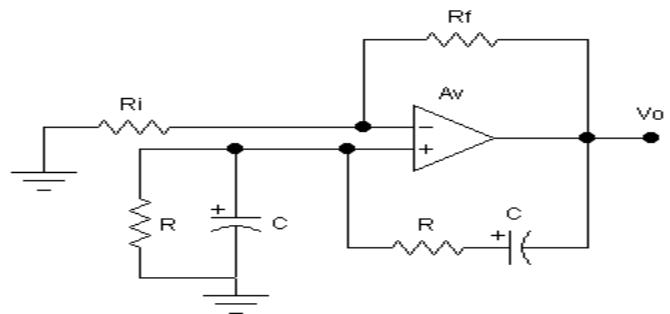

$$\beta A = \begin{pmatrix} R \\ \hline 1 + j\omega R C & Ri \\ \hline R & 1 & Ri + Rf \\ \hline 1 + j\omega R C & R + \frac{j\omega C}{1 + j\omega R C} & \end{pmatrix} A_o = 1 \angle 0$$

$$\frac{j\omega}{Ri + Rf + A_o Ri} = \frac{A_o}{R C} = \frac{j\omega}{R C + \left(1 + \frac{j\omega}{R C}\right)^2}$$

$$1 - \left(\frac{\omega}{1} \right) + j \frac{\omega}{RC} \left(3 - \frac{A_o(Ri + Rf)}{Ri + Rf + A_o Ri} \right)$$

Frekuensi osilasi

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

Persyaratan osilasi


$$3 = \frac{A_o(Ri + Rf)}{Ri + Rf + A_o Ri}$$

$$\frac{Rf}{Ri} = \frac{2 A_o + 3}{A_o - 3} \quad A_o \gg \frac{Rf}{Ri} = 2$$

FILTER AKTIF

A. Pendahuluan

Filter adalah rangkaian yang melakukan signal pada daerah frekuensi tertentu. Daerah frekuensi yang dapat melewatkkan signal disebut pass band, dan daerah yang tidak dapat melawatkan signal disebut daerah stop band. Dengan melihat daerah yang melewatkkan signal, ada beberapa macam filter yaitu band pass filter, low pass filter, high pass filter dan band reject filter. Filter yang hanya melewatkkan signal pada daerah frekuensi bawah disebut low pass filter. Filter yang hanya melewatkkan signal pada daerah frekuensi tinggi disebut high pass filter. Filter yang melewatkkan signal pada frekuensi tengah disebut band pass filter. Filter yang hanya tidak melewatkkan sinal pada daerah frekuensi tengah disebut band reject filter. Filter ideal mempunyai karakteristik sebagai berikut.

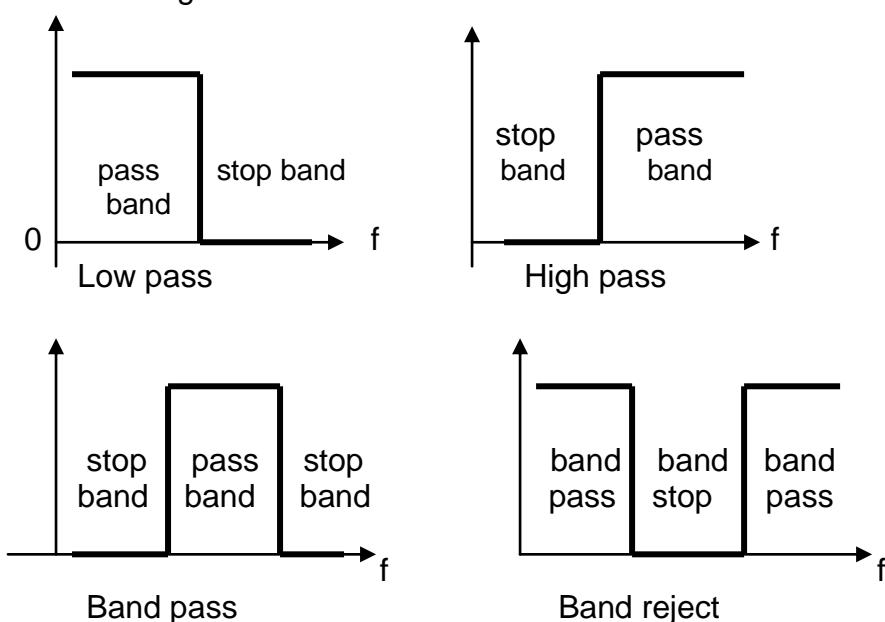

Gambar 1


B. Filter Butterworth

Pada filter ideal batas antara daerah pass band dan stop band sangat tajam. Filter yang dipakai filter orde 1, orde 2, orde 3, sampai orde n. Filter orde 1 grafik kemiringan antara daerah pass band dan stop band 6 dB/octave, filter orde 2 kemiringannya 12 dB/octave, dan filter orde 3 kemiringannya 18 dB/octave

Salah satu filter aktif yang banyak digunakan adalah filter Butterworth


Persamaan filter Butterworth orde 1
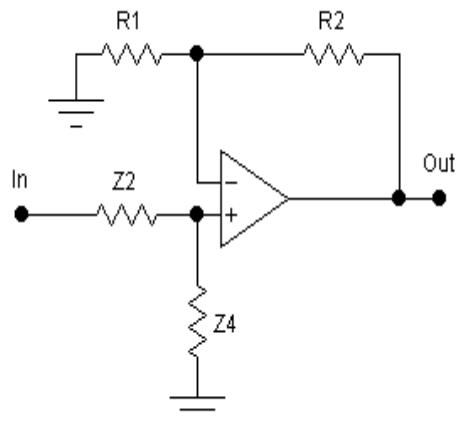
$$\frac{AV(s)}{Avo} = \frac{1}{\frac{s}{\omega_0} + 1} \quad \dots \dots \dots .1)$$



Persamaan filter Butterworth orde 2
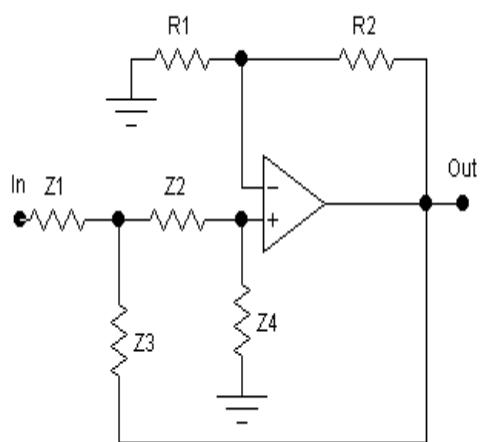
$$\frac{AV(s)}{Avo} = \frac{1}{\left[\frac{s}{\omega_0} \right]^2 + 2k \left[\frac{s}{\omega_0} \right] + 1} \quad \dots \dots \dots .2)$$



$$AV(s) = \frac{V_o}{V_s} = \frac{Avo Z_3 Z_4}{Z_3(Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_1 Z_2 + Z_1 Z_4(1 - Avo)} \quad \dots \dots \dots .3)$$

Apabila Z₁ dan Z₂ resistan, Z₃ dan Z₄ kapasitor maka rangkaian menjadi low pass filter. Apabila Z₁ dan Z₂ kapasitor, Z₃ dan Z₄ resistan maka rangkaian menjadi high pass filter.

Dari persamaan 2 didapat persamaan

$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = A_{vo} \frac{\left[\frac{1}{RC} \right]^2}{S^2 + \left[\frac{3 - A_{vo}}{RC} \right] S + \left[\frac{1}{RC} \right]^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Untuk merancang filter orde lebih tinggi digunakan tabel berikut ini.

n	Faktor Polinomial
1	(S + 1)
2	(S ² + 1,414S + 1)
3	(S + 1)(S ² + S + 1)
4	(S ² + 0,765S + 1)(S ² + 1,848S + 1)
5	(S + 1)(S ² + 0,618S + 1)(S ² + 1,618S + 1)

3. Band pass filter

Band pass filter dibentuk dari low pass filter yang diseri dengan high pass filter. Sedangkan band reject filter dibentuk dari high pass filter paralel dengan low pass filter/.